

コンピュータシステムA - ハードウェアを中心に -

#5 機械計算、二値論理、論理回路

Yutaka Yasuda

アナログ表現・デジタル表現


- アナログ情報

連続的に変化する情報としてとらえ、連続的に変化する何かに置換して表現する

- デジタル情報

一定の精度での数値によって表現（刻みのある離散的な数値の列として表現）

(計算尺)

 

これをAnalogに扱うか、Digitalに扱うかがポイント

アナログ表現・デジタル表現

- アナログ情報

連続的に変化する情報としてとらえ、連続的に変化する何かに置換して表現する

- デジタル情報


一定の精度での数値によって表現（刻みのある離散的な数値の列として表現）

（計算尺）




これをAnalogに扱うか、Digitalに扱うかがポイント

（音）


 


連続な波として記録するか、数値化して扱うか



機械式計算機
(手回し)

 


リレー

  

リレー

  


電磁石に電圧を
掛けない場合

 


電磁石に電圧を
掛けた場合

リレーによる AND / OR

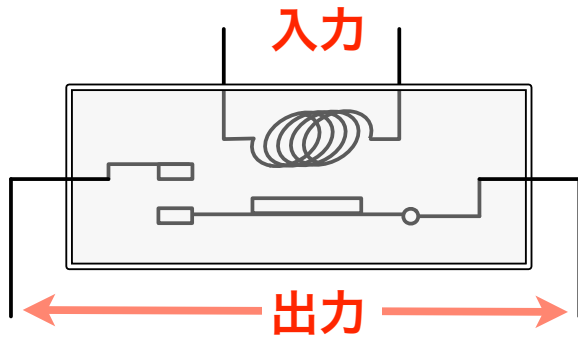

電磁石に電圧を掛
けるとONになる
単純なリレー


入力	出力
ON	ON
OFF	OFF

 

二つ直列にすると
「両方ON」の時に
「ON」になる

=AND

入力1	入力2	出力
ON	ON	ON
OFF	ON	OFF
ON	OFF	OFF
OFF	OFF	OFF

 

二つ並列にすると
「どちらかON」の
時に「ON」になる

=OR

入力1	入力2	出力
ON	ON	ON
OFF	ON	ON
ON	OFF	ON
OFF	OFF	OFF

パターンと計算

- パターン処理による加算の実現
- 組み合わせの記憶・再現
- 機械処理可能

$$3 + 8 = ?$$

10x10通りのパターンを
機械処理できればよい

それ自体が難しい

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

二進法の利用

- 二進（二値）であれば4通りで済む

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

$$0+0=0$$

$$1+0=1$$

$$0+1=1$$

$$1+1=10$$

VS

	0	1
0	0	1
1	1	10

進数

- 一桁を幾つの記号で回すか、を意味する
- 右端のドラムが一周まわると、左隣のダイヤルが一つ進む

10進数はドラムに10種の記号がある数え方。

2進数は2種しか記号がない。
短い周期で桁があがるだけで、回り方は同じ。



二進法による足し算

234+456=690 は?

2	3	4
+	+	+
4	5	6
=	=	=
6	8	10
6	9	0

+1 ←

234 (11101010) + 456 (111001000) = 690

	1	1	1	0	1	0	1	0	
	+	+	+	+	+	+	+	+	
1	1	1	0	0	1	0	0	0	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1	10	10	1	0	10	0	1	0	
+1 ←	+1 ←	+1 ←		+1 ←					
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0

多数桁の加算は筆算で分解。
1桁の加算さえできれば良い。

2進でも同様に1桁の加算ができればよい。
つまり4通りの加算パターンを機械で実現できれば良い。

0+0= 0
1+0= 1
0+1= 1
1+1=10

二進法での足し算をリレーで実現する（上の桁）

	桁上がり	下の桁
$0+0=0$	$0+0=0$	0
$1+0=1$	$1+0=0$	1
$0+1=1$	$0+1=0$	1
$1+1=10$	$1+1=1$	0

一覧表に

入力1	入力2	桁上がり	下の桁
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

1/0 を
ON/OFFに

桁上がり（上の桁）
のパターンだけとりあえず

入力1	入力2	桁上がり
OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF
OFF	ON	OFF
ON	ON	ON


二進法での足し算をリレーで実現する（上の桁）

入力1	入力2	桁上がり	下の桁
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0



1/0 を
ON/OFFに



入力1	入力2	桁上がり
OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF
OFF	ON	OFF
ON	ON	ON

 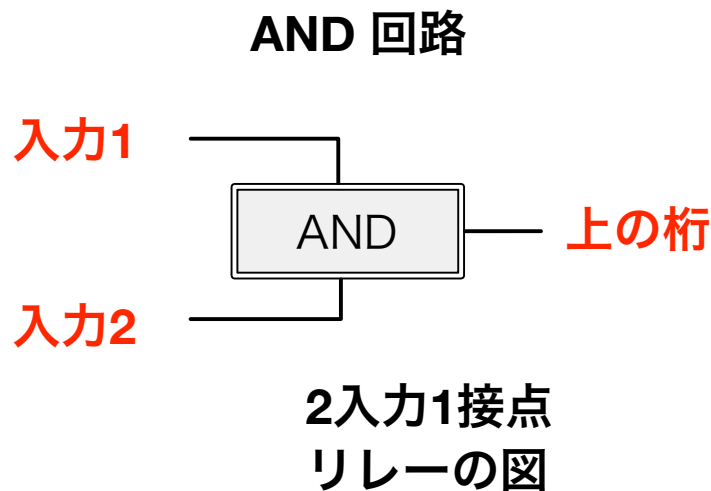

抽象化して
こう描く




二つ直列にすると「両方ON」
の時に「ON」になる


二進法での足し算をリレーで実現する（下の桁）

$0+0=$	0	0
$1+0=$	0	1
$0+1=$	0	1
$1+1=$	1	0

桁上がり 下の桁

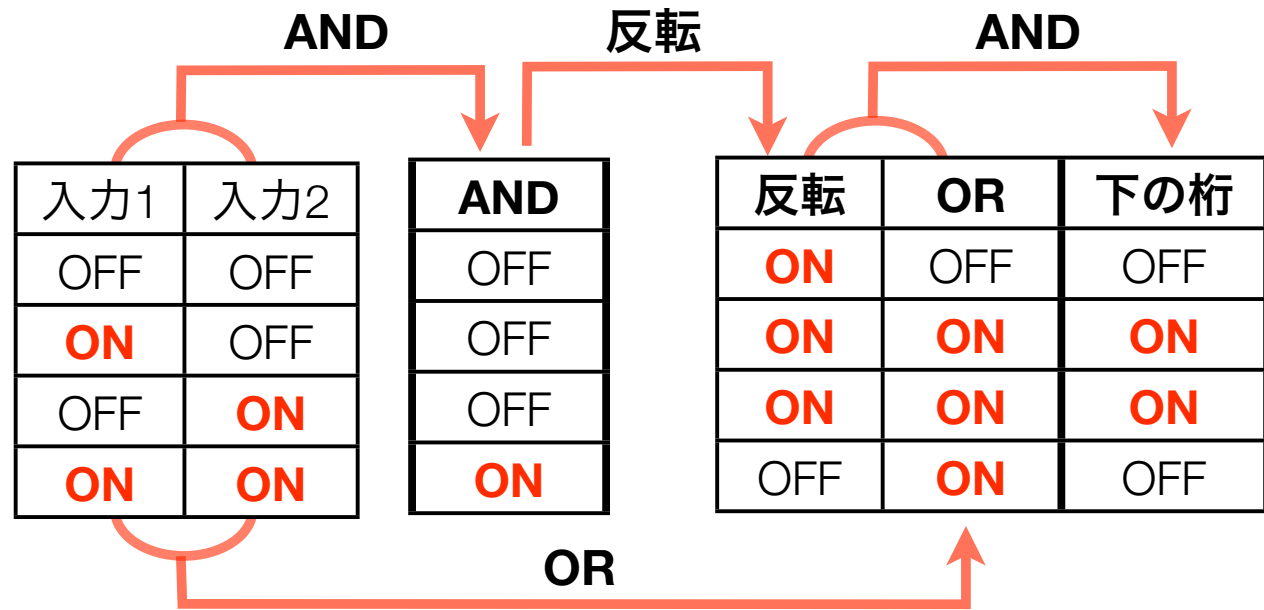


リレーによる反転操作

 

電磁石に電圧を掛
けると
ON
になるリレー

入力	出力
ON	ON
OFF	OFF

引き寄せられると
接点が離れる

 

電磁石に電圧を掛
けると
OFF
になるリレー



入力	出力
ON	OFF
OFF	ON

二進法での足し算をリレーで実現する（下の桁）

$0+0=0$	0
$1+0=0$	1
$0+1=0$	1
$1+1=1$	0

桁上がり 下の桁


AND	反転	AND																														
<table border="1"> <tr><th>入力1</th><th>入力2</th></tr> <tr><td>OFF</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td></tr> </table>	入力1	入力2	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	<table border="1"> <tr><th>AND</th></tr> <tr><td>OFF</td></tr> <tr><td>OFF</td></tr> <tr><td>OFF</td></tr> <tr><td>ON</td></tr> </table>	AND	OFF	OFF	OFF	ON	<table border="1"> <tr><th>反転</th><th>OR</th><th>下の桁</th></tr> <tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr> <tr><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr> <tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td></tr> </table>	反転	OR	下の桁	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
入力1	入力2																															
OFF	OFF																															
ON	OFF																															
OFF	ON																															
ON	ON																															
AND																																
OFF																																
OFF																																
OFF																																
ON																																
反転	OR	下の桁																														
ON	OFF	OFF																														
ON	ON	ON																														
ON	ON	ON																														
OFF	ON	OFF																														

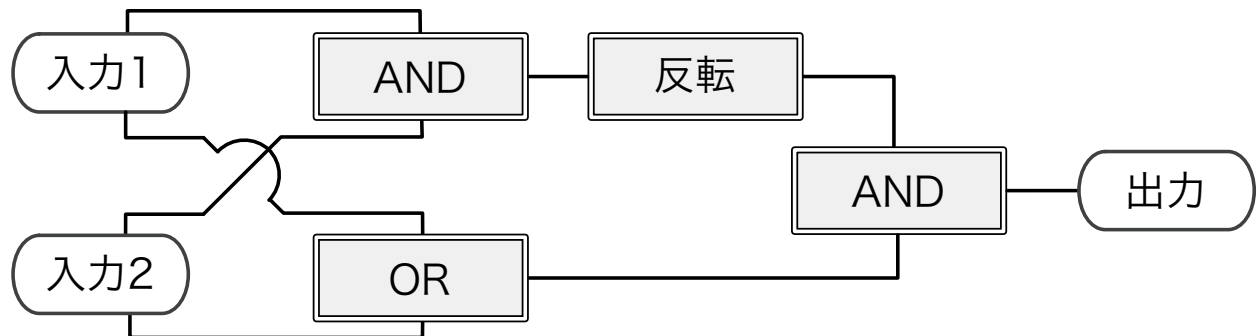 


二進法での足し算をリレーで実現する

0+0=0 0
1+0=0 1
0+1=0 1
1+1=1 0

入力1	入力2	桁上がり	下の桁
OFF	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	ON
OFF	ON	OFF	ON
ON	ON	ON	OFF

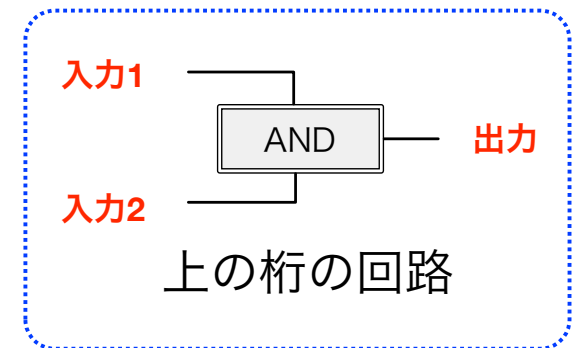


桁上がり 下の桁

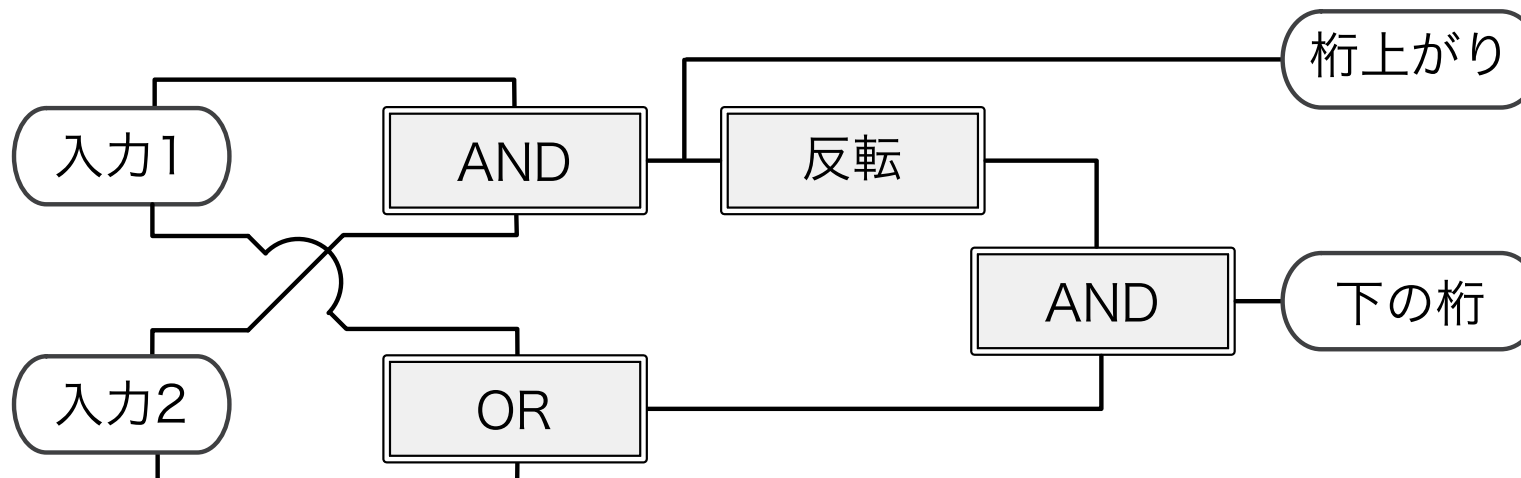


二進法での足し算をリレーで実現する

足し算のパターン

入力1	入力2	桁上がり	下の桁
OFF	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	ON
OFF	ON	OFF	ON
ON	ON	ON	OFF

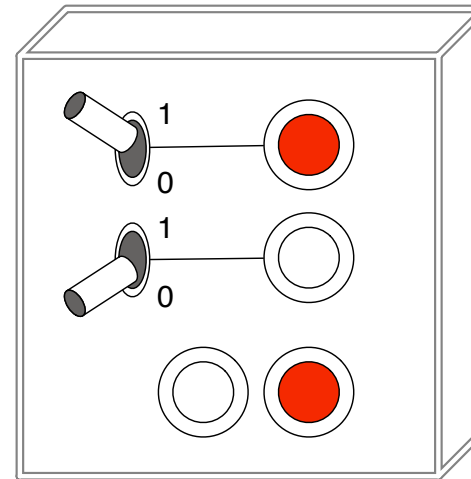

リレーを4つ使う
「計算機」
(1桁・加算専用)

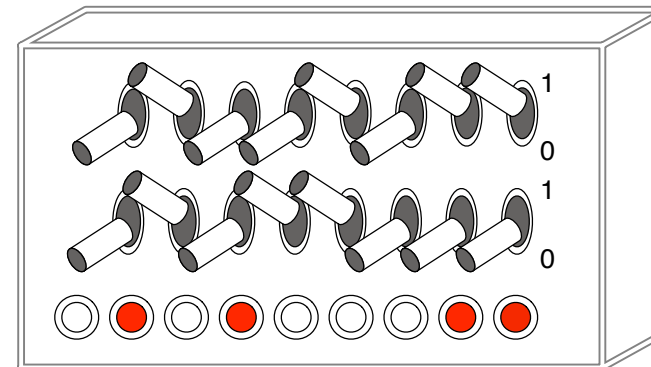

多数桁へ...

TOSBAC 3400 (1967)




TOSBAC 3400, at Kyoto Sangyo University

TOSBAC 3400 (1967)



TOSBAC 3400, at Kyoto Sangyo University


ゲート記号による表記

 

真理値表


入力1	入力2	出力
ON	ON	ON
OFF	ON	OFF
ON	OFF	OFF
OFF	OFF	OFF

ゲートの
シンボル

 


入出力表


入力1	入力2	出力
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

 


入力1	入力2	出力
ON	ON	ON
OFF	ON	ON
ON	OFF	ON
OFF	OFF	OFF

 

入力1	入力2	出力
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

 


入力	出力
ON	OFF
OFF	ON

 


入力	出力
1	0
0	1

ゲート記号による表記

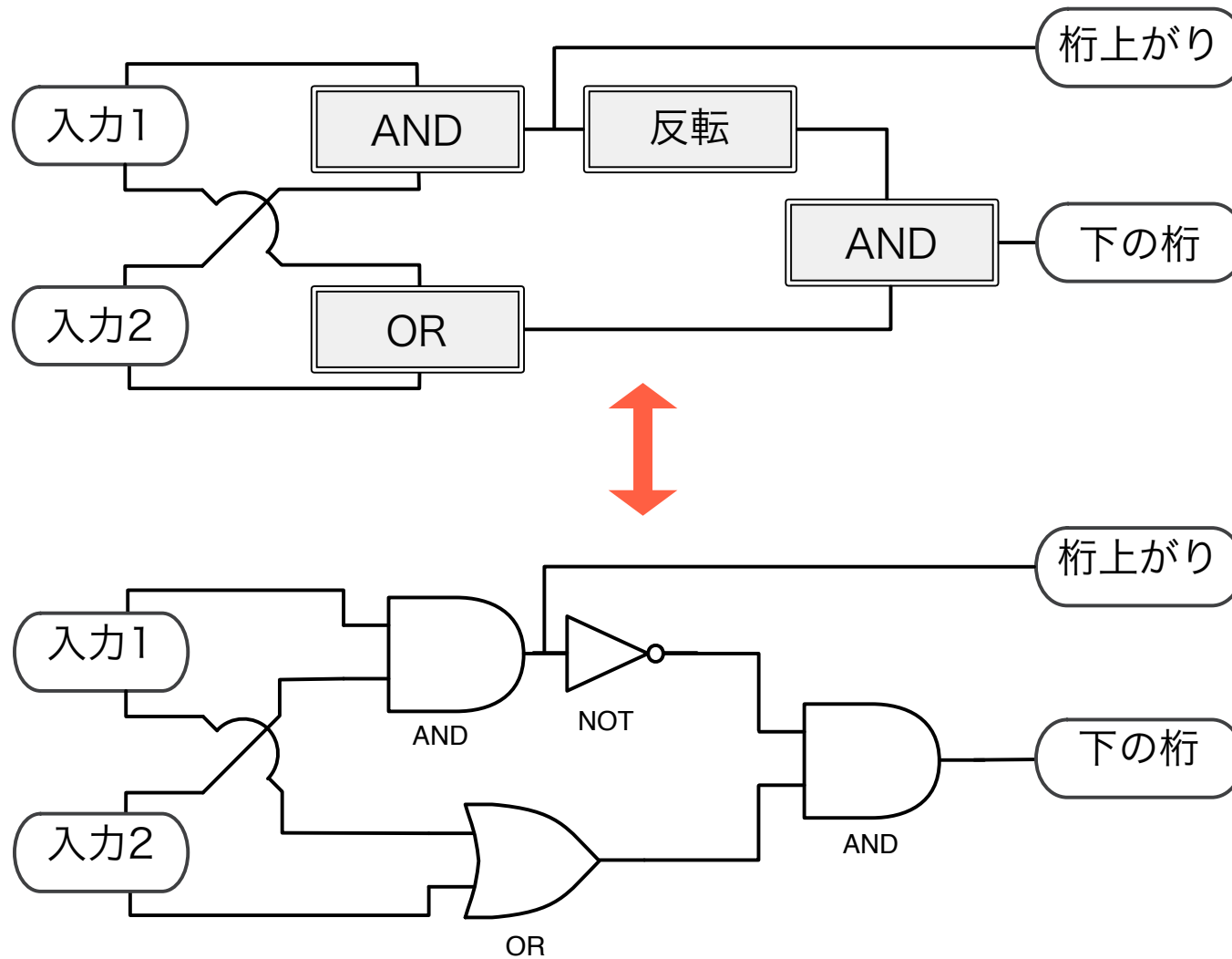


ゲート IC

SN7409 (2-in AND x 4)

 

ゲートが幾つか集積されて一つのパッケージに入っているため、回路全体がさらに小さくなる。



故障も減り、配線などの工数が減って製造コストも下がる。

 

ICの反応速度は数十ナノ秒

他の回路の可能性


論理的に等価な回路は幾らもあり得る

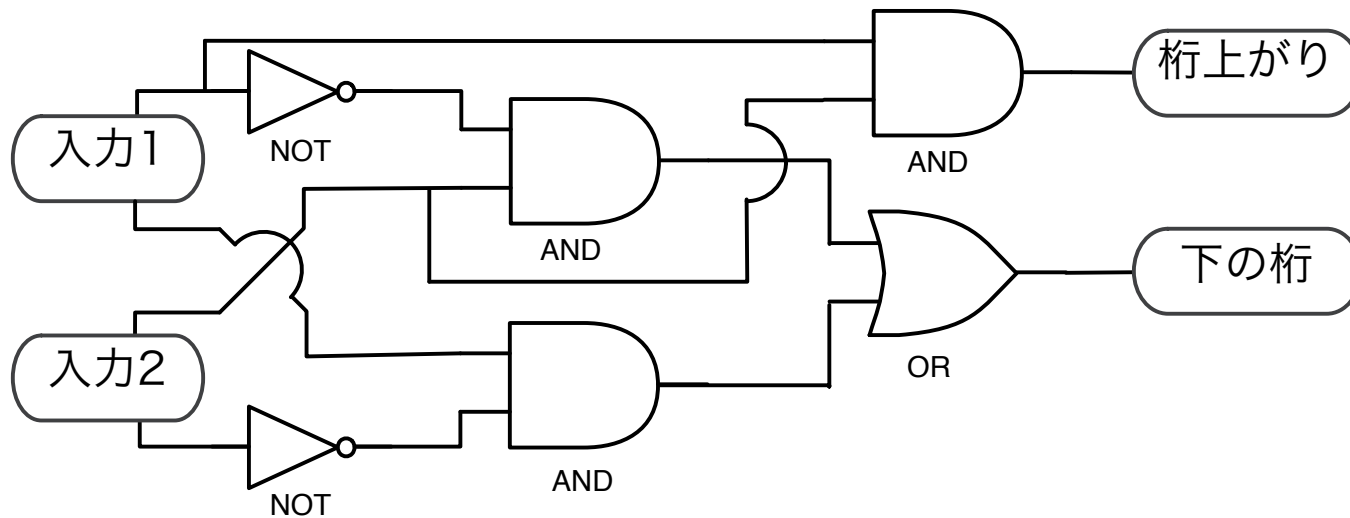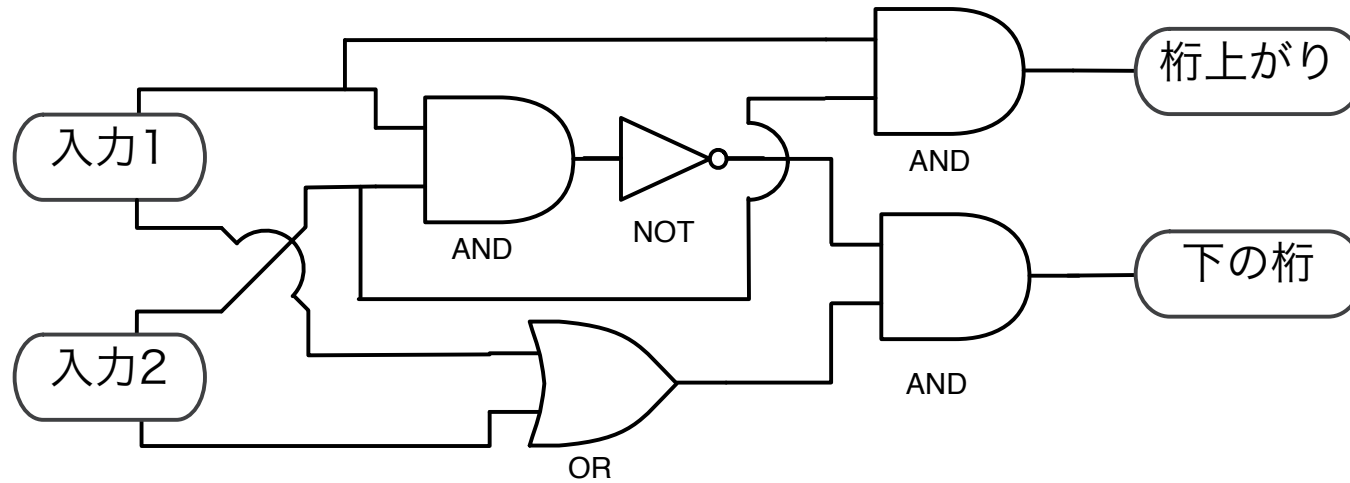

論理回路

- リレー回路による加算：実体はパターン処理
- それを論理処理（and, or, not の組み合わせ）で実現
- 論理を処理する回路が実現できた

ベン図

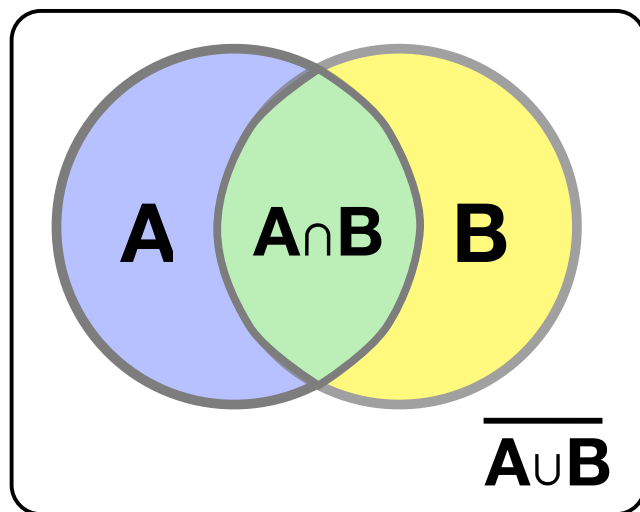

真理値表

A	B	A and B
偽	偽	偽
真	偽	偽
偽	真	偽
真	真	真

論理回路

- 真をON, 偽をOFFとすれば、リレーで論理関数(and, or, not)を実現する電気回路を実装できる
 - 論理関数は直接的に電気回路に翻訳（変換）できる
- ONを1、OFFを0とすれば、二値（二進法）の計算は論理関数の組み合わせによって実現できる
 - 二値の計算は論理回路でハードウェア化できる
- 我々は数値を電気回路によって計算する方法をみつけた

ブール代数

- 真と偽による論理を代数的に処理する
- 真偽はそれぞれ 1 と 0 に置換
- 論理関数： and, or, not

真理値表

A	B	A and B
偽	偽	偽
真	偽	偽
偽	真	偽
真	真	真

入出力表

A	B	A and B
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1


入出力表から論理式へ

入出力表

入力1	入力2	桁上がり	下の桁
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

A
B
C
X

目的の出力を生成する論理を組み立てる

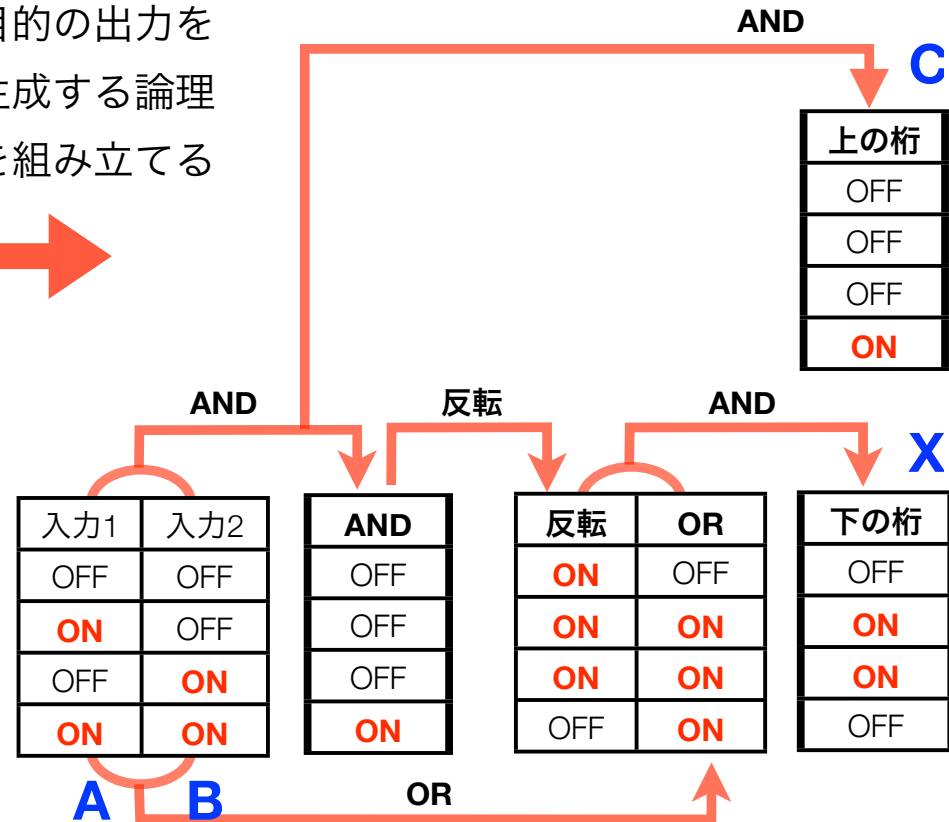

論理式に書き直してみる

$$C = A \text{ AND } B$$

$$X = (\text{NOT} (A \text{ AND } B)) \text{ AND } (A \text{ OR } B)$$


(一般的な論理式は AND を積、ORを和として表現するがここでは分かりやすく AND/OR を用いた)

論理式と論理回路


A	B		
0	0	= 0	0
1	0	= 0	1
0	1	= 0	1
1	1	= 1	0

上の桁 下の桁
C **X**

$$C = A \text{ AND } B$$

 
 
$$X = (\text{NOT } (A \text{ AND } B)) \text{ AND } (A \text{ OR } B)$$



ここまでのまとめ

- 電気の流れを制御して計算をする方法が見つかった
- 実体は計算処理ではなく論理処理である

二値の計算を二値論理によって実現する


- 論理関数は回路によって容易に実現できる

計算する機械（ハードウェア）ができた

復習


- 各論理回路（ゲート）の入出力表を埋めてみよ

ゲートの
シンボル

 


入出力表

入力1	入力2	出力
1	1	
0	1	
1	0	
0	0	

 

入力1	入力2	出力
1	1	
0	1	
1	0	
0	0	

 

入力	出力
1	
0	

半加算回路

- 先の加算回路は完全ではない


桁上がりを出力するが入力にそれがない

$0+0=$	0	0
$1+0=$	0	1
$0+1=$	0	1
$1+1=$	1	0

桁上がり 下の桁

AND	反転	AND
入力1	入力2	AND
OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF
OFF	ON	OFF
ON	ON	ON

反転	OR	下の桁
ON	OFF	OFF
ON	ON	ON
ON	ON	ON
OFF	ON	OFF

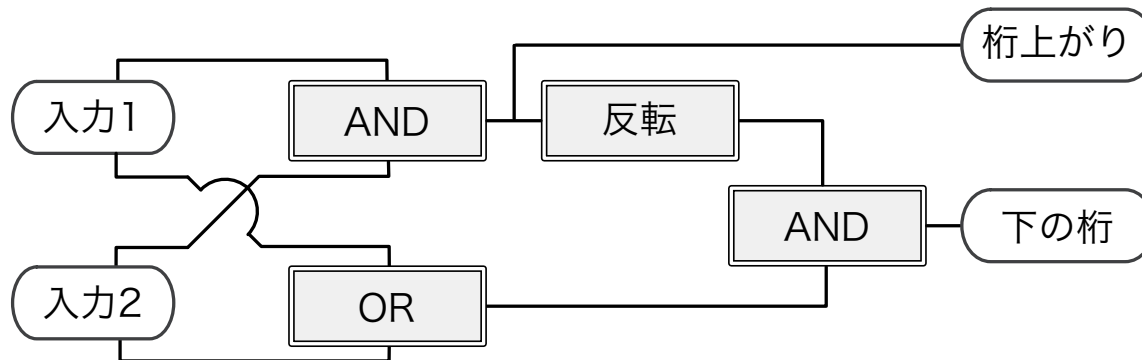



半加算回路

- 完全な加算には一桁について二回の加算処理が必要

$$234 (11101010) + 456 (111001000) = 690$$


		1	1	1	0	1	0	1	0
		+	+	+	+	+	+	+	+
1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
1	10	10	1	0	10	0	1	0	0
	+1	+1		+1					
1	0	1	0	1	1	0	0	1	0

全加算回路

 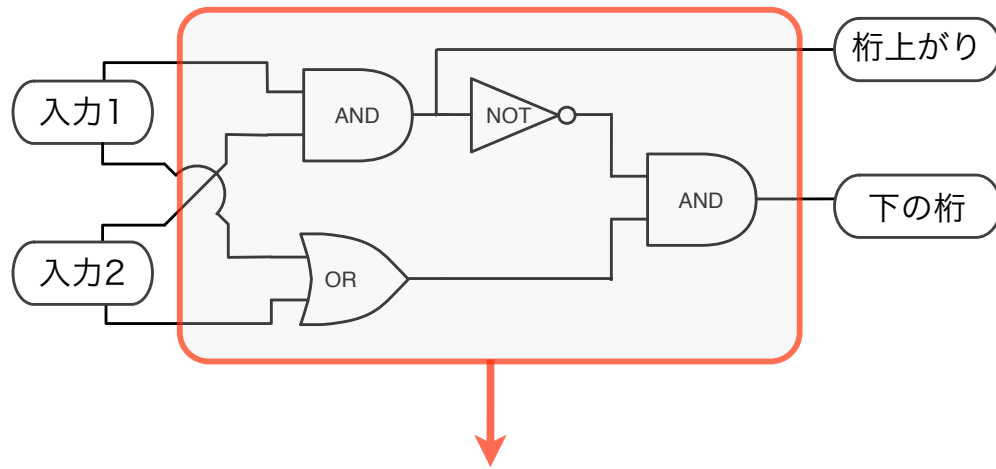


半加算器をこのように抽象化する
 
$$234 (11101010) + 456 (111001000) = 690$$





まず A, B を加算し、その下の桁と前の桁からの桁上りを加算する。

 


前半の加算と、後半の加算両方で桁上がりが生じることはない。

全加算回路

  

全加算器をこのように抽象化する

 


最下桁は半加算器で良い

4桁の加算器を1桁の加算器で構成する

まとめ


- 2進8桁の加算器
- 全加算器7 + 半加算器1で実現可能
- 全加算器は半加算器 2 + OR
- 半加算器は AND x 2, OR, NOT
- AND, OR はリレー二つ
NOT は一つで実現できる
- この構造で作れる、と確信
がもてましたか？

2進8桁の加算器

 


課題

- 設問：下記の入出力表の空白の部分を埋めよ。

 

A	B	C (in)	1	2	3	C (out)	X
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0					
1	1	0					
0	0	1					
0	1	1					
1	0	1					
1	1	1	1	0	0	1	1

命題：全加算器の入出力表

 

A	B	C (in)	1	2	3	C (out)	X
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0					
1	1	0					
0	0	1					
0	1	1					
1	0	1					
1	1	1	1	0	0	1	1

参考：半加算器の入出力表

入力1	入力2	桁上がり	下の桁
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

1 の出力はA,B を
入力とする半加
算器の桁上がり
なので、そのま
ま半加算器の入
出力表を見なが
らあてはめる

桁上がり

A	B	1
0	0	0
0	1	0
1	0	??
1	1	
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	1

桁上がり

A	B	1
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1