

情報科学入門

#6 機械計算、二値論理、論理回路

アナログ表現・デジタル表現


- アナログ情報

連続的に変化する情報としてとらえ、連続的に変化する何かに置換して表現する

- デジタル情報

一定の精度での数値によって表現（刻みのある離散的な数値の列として表現）

（計算尺）

 

これをAnalogに扱うか、Digitalに扱うかがポイント

アナログ表現・デジタル表現

- アナログ情報

連続的に変化する情報としてとらえ、連続的に変化する何かに置換して表現する

- デジタル情報


一定の精度での数値によって表現（刻みのある離散的な数値の列として表現）

（計算尺）




これをAnalogに扱うか、Digitalに扱うかがポイント

（音）

 


連続な波として記録するか、数値化して扱うか

Pascaline (1642) : Pascal の加算機

 

A Pascaline, signed by Pascal in 1652, from Wikipedia, GFDL licensed.

機械式計算機
(手回し)

 

Burroughs : バロースの機械計算機




手動加算機：1900年ごろ



電動加算機：1950年ごろ

リレー計算機

- 機械より早くできるもの
- リレー（電気スイッチ）を利用する


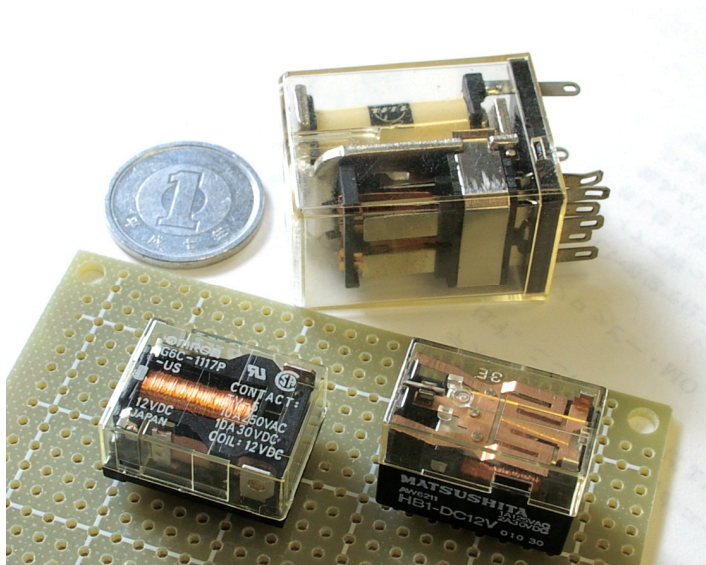


小型リレー（現代）




1959, FACOM M128B


リレー

  


リレー

 

引き寄せられて
接点が接触

 


電磁石に電圧を
掛けない場合

 


電磁石に電圧を
掛けた場合

リレーによる AND / OR

 

電磁石に電圧を掛けるとONになる
単純なリレー


入力	出力
ON	ON
OFF	OFF

 

二つ直列にすると
「両方ON」の時に
「ON」になる

=AND

入力1	入力2	出力
ON	ON	ON
OFF	ON	OFF
ON	OFF	OFF
OFF	OFF	OFF

 

二つ並列にすると
「どちらかON」の
時に「ON」になる

=OR

入力1	入力2	出力
ON	ON	ON
OFF	ON	ON
ON	OFF	ON
OFF	OFF	OFF

パターンと計算

- パターン処理による加算の実現
- 組み合わせの記憶・再現
- 機械処理可能

$$3 + 8 = ?$$

10x10通りのパターンを
機械処理できればよい

それ自体が難しい

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

二進法の利用

- 二進（二値）であれば 4 通りで済む

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

$$0+0= 0$$

$$1+0= 1$$

$$0+1= 1$$

$$1+1=10$$

VS

	0	1
0	0	1
1	1	10

進数

- 一桁を幾つの記号で回すか、を意味する
- 右端のドラムが一周まわると、左隣のダイヤルが一つ進む

10進数はドラムに10種の記号がある数え方。

2進数は2種しか記号がない。
短い周期で桁があがるだけで、
回り方は同じ。



二進法による足し算

234+456=690 は?

2	3	4
+	+	+
4	5	6
=	=	=
6	8	10
6	+1	0

多数桁の加算は筆算で分解。
1桁の加算さえできれば良い。

$$234 \text{ (11101010)} + 456 \text{ (111001000)} = 690$$


The diagram illustrates the addition of two 4-bit numbers, 1010 and 1010, to produce an 8-bit result, 10010010. The addition is performed bit-by-bit from right to left, with carries propagating to the left. Red arrows indicate the carry propagation. Red boxes highlight the carry-in and carry-out for each bit position.

Bit Position	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
Input 1	1	0	1	0	1	1	1	1
Input 2	1	0	1	0	1	1	1	1
Result	1	0	0	1	0	0	1	0

2進でも同様に 1桁の加算
ができればよい。
つまり4通りの加算パター
ンを機械で実現できれば良
い。

$$\begin{array}{rcl} 0+0 & = & 0 \\ 1+0 & = & 1 \\ 0+1 & = & 1 \\ 1+1 & = & 10 \end{array}$$

二進法での足し算をリレーで実現する（上の桁）

 


二進法での足し算をリレーで実現する（上の桁）

入力1	入力2	桁上がり	下の桁
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

1/0 を
ON/OFFに



入力1	入力2	桁上がり
OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF
OFF	ON	OFF
ON	ON	ON

 


二つ直列にすると「両方ON」の時に「ON」になる

抽象化して
こう描く




AND 回路

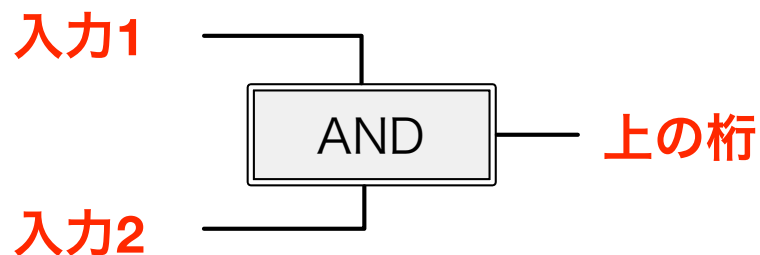


2入力1接点
リレーの図

二進法での足し算をリレーで実現する（下の桁）

0+0=	0	0
1+0=	0	1
0+1=	0	1
1+1=	1	0
桁上がり		下の桁

 


リレーによる反転操作

 

電磁石に電圧を掛けると
ON
になるリレー

入力	出力
ON	ON
OFF	OFF

引き寄せられると
接点が離れる

 




電磁石に電圧を掛けると
OFF
になるリレー

入力	出力
ON	OFF
OFF	ON

二進法での足し算をリレーで実現する（下の桁）

0+0=	0	0
1+0=	0	1
0+1=	0	1
1+1=	1	0

桁上がり 下の桁

  
 


二進法での足し算をリレーで実現する

0+0=	0	0
1+0=	0	1
0+1=	0	1
1+1=	1	0

桁上がり 下の桁


入力1	入力2	桁上がり	下の桁
OFF	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	ON
OFF	ON	OFF	ON
ON	ON	ON	OFF

 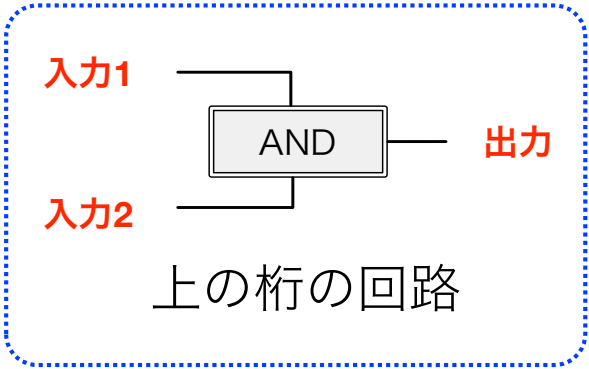


二進法での足し算をリレーで実現する

足し算のパターン

入力1	入力2	桁上がり	下の桁
OFF	OFF	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	ON
OFF	ON	OFF	ON
ON	ON	ON	OFF

 


リレーを4つ使う
「計算機」
(1桁・加算専用)

 


多数桁へ...

IBM System 360 (1964)

 

IBM System360, at Kyoto Computer Gakuen

IBM System 360 (1964)

 

IBM System360, at Kyoto Computer Gakuen

TOSBAC 3400 (1967)




TOSBAC 3400, at Kyoto Sangyo University

TOSBAC 3400 (1967)




TOSBAC 3400, at Kyoto Sangyo University

IMSAI 8080 (1976)

 


IMSAI 8080, at Kyoto Computer Gakuen

ゲート記号による表記

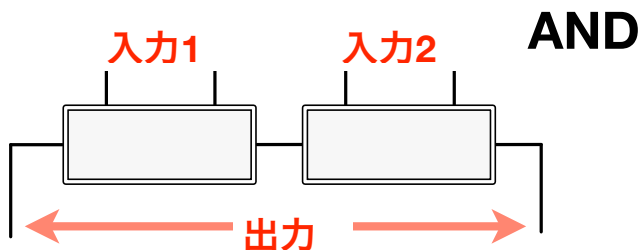


入力1	入力2	出力
ON	ON	ON
OFF	ON	OFF
ON	OFF	OFF
OFF	OFF	OFF

ゲートの
シンボル

 


入出力表


入力1	入力2	出力
1	1	1
0	1	0
1	0	0
0	0	0

 


入力1	入力2	出力
ON	ON	ON
OFF	ON	ON
ON	OFF	ON
OFF	OFF	OFF

 

入力1	入力2	出力
1	1	1
0	1	1
1	0	1
0	0	0

 


入力	出力
ON	OFF
OFF	ON

 


入力	出力
1	0
0	1

ゲート記号による表記

 


ゲート IC

SN7409 (2-in AND x 4)

 

ゲートが幾つか集積されて一つのパッケージに入っているため、回路全体がさらに小さくなる。



故障も減り、配線などの工数が減って製造コストも下がる。

 

ICの反応速度は数十ナノ秒

他の回路の可能性


論理的に等価な回路は幾らもあり得る

 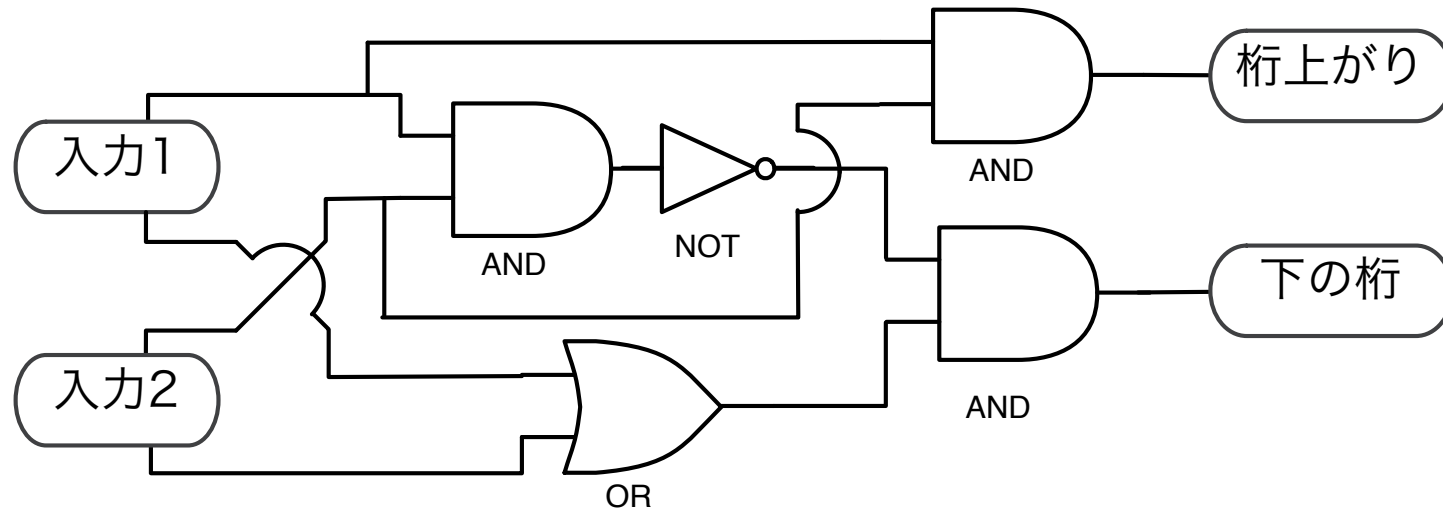

論理回路

- リレー回路による加算：実体はパターン処理
- それを論理処理（and, or, not の組み合わせ）で実現
- 論理を処理する回路が実現できた

ベン図

 

真理値表

A	B	A and B
偽	偽	偽
真	偽	偽
偽	真	偽
真	真	真

論理回路

- 真をON, 偽をOFFとすれば、リレーで論理関数(and, or, not)を実現する電気回路を実装できる
 - 論理関数は直接的に電気回路に翻訳（変換）できる
- ONを1、OFFを0とすれば、二値（二進法）の計算は論理関数の組み合わせによって実現できる
 - 二値の計算は論理回路でハードウェア化できる
- 我々は数値を電気回路によって計算する方法をみつけた

ブール代数

- 1854年発表
- 言葉による論理を記号で記述

ブール代数

- 真と偽による論理を代数的に処理する
- 真偽はそれぞれ 1 と 0 に置換
- 論理関数： and, or, not

真理値表

A	B	A and B
偽	偽	偽
真	偽	偽
偽	真	偽
真	真	真



A	B	A and B
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

ブール代数とシャノン

- 1937, ブール代数はリレー回路で実現できることを発見
- 論理と二進数演算を結びつける

機械で論理が自動処理できる

入出力表から論理式へ

入出力表

入力1	入力2	桁上がり	下の桁
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

A **B** **C** **X**


(carry : 桁上げ)

論理式に書き直してみる

$$C = A \text{ AND } B$$

$$X = (\text{NOT} (A \text{ AND } B)) \text{ AND } (A \text{ OR } B)$$

目的の出力を
生成する論理
を組み立てる

 


(一般的な論理式は AND を積、ORを和として表現するがここでは分かりやすく AND/OR を用いた)

論理式と論理回路


A	B		
0	0	0	0
1	0	0	1
0	1	0	1
1	1	1	0

上の桁 下の桁
C **X**

$$C = A \text{ AND } B$$

 
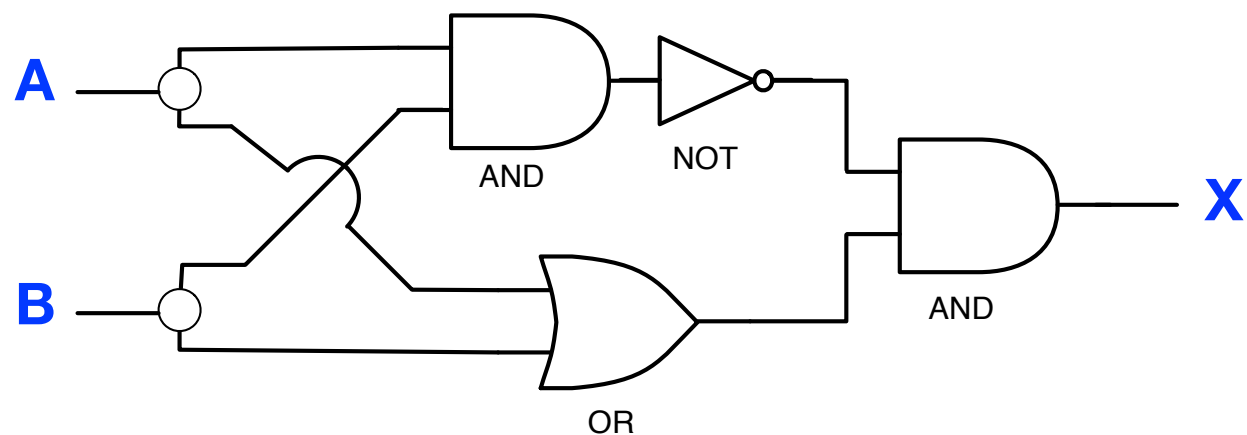
$$X = (\text{NOT} (A \text{ AND } B)) \text{ AND } (A \text{ OR } B)$$



ここまでのまとめ

- 電気の流れを制御して計算をする方法が見つかった
- 実体は計算処理ではなく論理処理である

二値の計算を二値論理によって実現する


- 論理関数は回路によって容易に実現できる

計算する機械（ハードウェア）ができた

復習


- 各論理回路（ゲート）の入出力表を埋めてみよ

ゲートの
シンボル

 


入出力表

入力1	入力2	出力
1	1	
0	1	
1	0	
0	0	

 

入力1	入力2	出力
1	1	
0	1	
1	0	
0	0	

 

入力	出力
1	
0	

半加算回路


- 先の加算回路は完全ではない

桁上がりを出力するが入力にそれがない

$0+0=$	0	0
$1+0=$	0	1
$0+1=$	0	1
$1+1=$	1	0

桁上がり 下の桁

入力1	入力2	AND	反転	OR	下の桁
OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
ON	ON	ON	ON	ON	OFF

 



半加算回路

- 完全な加算には一桁について二回の加算処理が必要

$$234 \text{ (11101010)} + 456 \text{ (111001000)} = 690$$


The diagram illustrates the propagation of carry bits in a ripple-carry adder. It shows two rows of 8-bit numbers being added. The bottom row has a carry-in of 1 on the left. Red arrows show the carry bits rippling from right to left. Red boxes highlight the carry-in to the first stage (the 1 on the left) and the carry-out of the last stage (the 1 on the right).

全加算回路

  


半加算器をこのように抽象化する

234 (11101010) + 456 (111001000) = 690


 


まず A, B を加算し、その下の桁と前の桁からの桁上りを加算する。

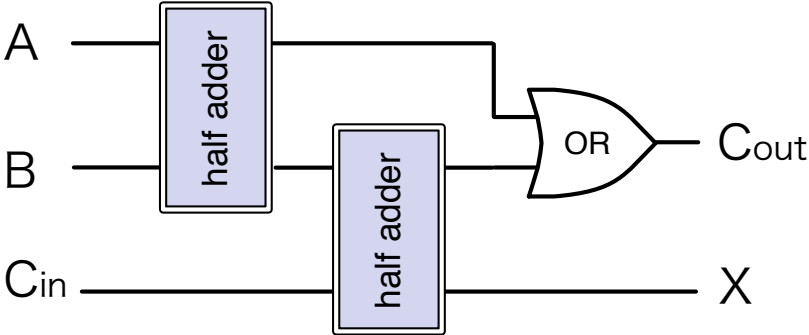


前半の加算と、後半の加算両方で桁上りが生じることはない。

全加算回路

  


全加算器をこのように抽象化する

 

4桁の加算器を1桁の加算器で構成する



まとめ

 - 2進8桁の加算器
- 全加算器7 + 半加算器1で実現可能
- 全加算器は半加算器 2 + OR
- 半加算器は AND x 2, OR, NOT
- AND, OR はリレー二つ
NOT は一つで実現できる
- この構造で作れる、と確信
がもてましたか？




実際に作ってみた

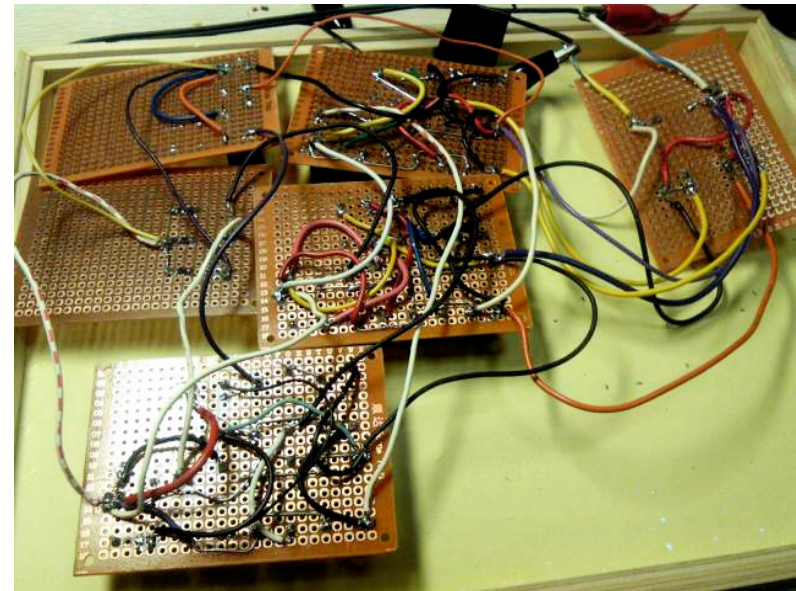 - 2013年度受講生（経営学部）
- 「できそうに思った」から
- 若干の電子工作経験のみ



実際に作ってみた

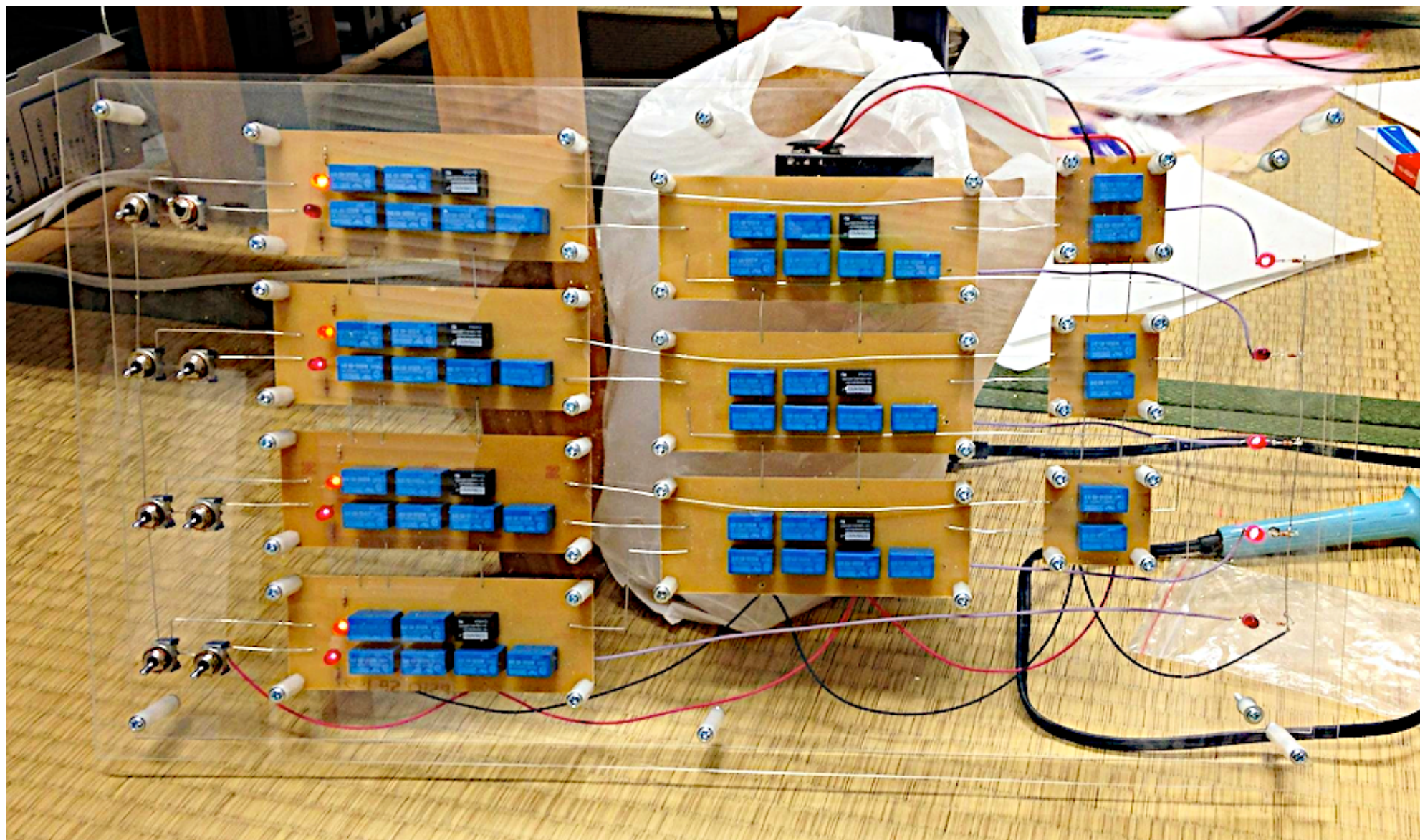

スイッチさえあれば

- スイッチさえあれば、論理は直接回路に翻訳できる

どんな複雑な論理であっても必ず実現できる


- 対象がデータにさえなれば、それは機械で処理できる
- あとは規模と速度だけの問題

より小さな、より高速なスイッチを求めて進化

- これがコンピュータのすがた

課題

- 設問：下記の入出力表の空白の部分を埋めよ。

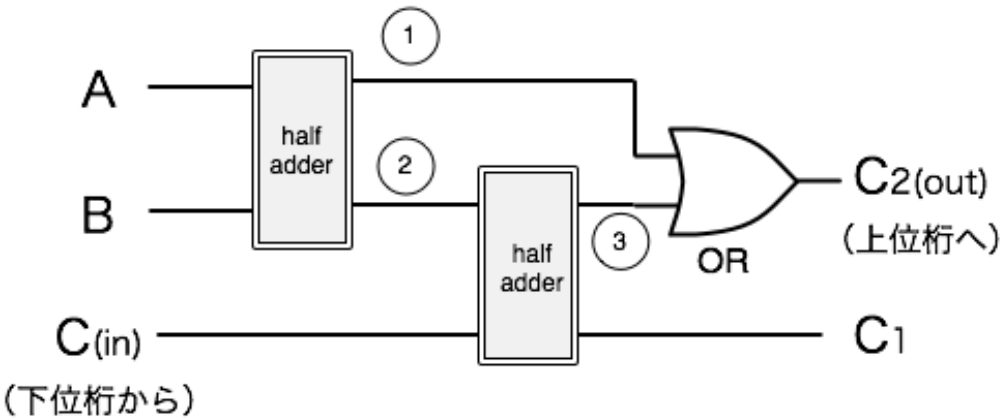

A	B	C (in)	1	2	3	C1	C2(out)
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	1	0
1	0	0					
1	1	0					
0	0	1					
0	1	1					
1	0	1					
1	1	1	1	0	0	1	1

参考：ビー玉加算機



<http://woodgears.ca/marbleadd/index.html>